Drehstrom-Asynchronmaschine mit Schleifringläufer

Zusammenfassung—In diesem Versuch soll eine Käfigläufer-Asynchronmaschine genauer untersucht werden. Zur Bestimmung der ESB- Parameter wurde hierzu der Leerlauf, als auch Kurzschlussversuch durchgeführt...

I. ANLAUFMOMENT UND KIPPMOMENT

Bei diesem Versuch wurde das Drehmoment mit einem 40cm langen Stab und einer Digitalen Wage gemessen.

Mit der Gleichung 1 wurde das Drehmoment aus den Messungen berechnet.

$$M = G \cdot g \cdot l = \frac{G(I_1)}{1000} \text{kg} \cdot 9.81 \text{m/s}^2 \cdot 0.4 \text{m}$$
 (1)

In den Abbildungen 1 und 2 wird das Anlaufmoment der ASM über die Spannung graphisch dargestellt.

Die obere Hälfte der Abbildungen zeigt eine linearisierte Extrapolation des Verlaufs der Drehmomente M_{an} und M_{Kipp} über die Spannung U_1^2 , bis 400^2V .

Aber in der unteren Hälfte der Abbildungen wird das Drehmoment der ASM direkt über die Spannung U_1 dargestellt und mit einer quadratischen Polynomfunktion extrapoliert.

$I_1[A]$	$P_1[W]$	U[V]	G[g]	$M_{an}[Nm]$
1,0	28	27,5	35	0,137340
2,0	92	55,0	85	0,333540
3,0	194	82,0	222	0,871128
4,0	352	107,0	426	1,671624
4,2	392	113,0	464	1,820736
5,0	470	134,0	685	2,687940

Tabelle I: Anlaufmoment

Der lineare Verlauf in Abb.1, $M_{an}(U)$ [rot]:

$$0,1511x-0,07306$$

$$M_{an}(U_N=400^2V^2)=24,11~\mathrm{Nm}$$

Und die quadratische Polynomfunktion $M_{an}(U)$ [blau]:


$$0,000199x^2 - 0,007889x + 0,190977$$

 $M_{an}(U_N = 400V) = 28,83 \text{ Nm}$

Der lineare Verlauf in Abb.2, $M_{Kipp}(U)$ [rot]:

$$0,1863x - 0,1431$$

$$M_{Kipp}(U_N = 400^2 V^2) = 29,67 \text{ Nm}$$

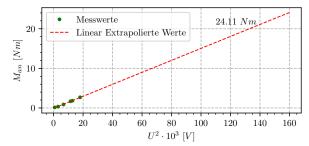

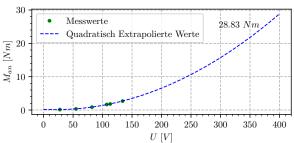


Abbildung 1: Anlaufmoment

$I_1[A]$	$P_1[W]$	U[V]	G[g]	$M_{an}[Nm]$
1,0	24	36	32	0,125568
2,0	102	73	218	0,855432
3,0	380	108	508	1,993392
4,0	670	140	891	3,496284
4,2	745	148	1000	3,924000
5,0	1046	175	1425	5,591700

Tabelle II: Kippmoment


Und die quadratische Polynomfunktion $M_{Kipp}(U)$ [blau]:

$$0,000198x^2 - 0,0024495x - 0,035842$$

 $M_{Kipp}(U_N = 400V) = 30,6 \text{ Nm}$

A. Zusammenhang zwischen Drehmoment und Spannung

Bei zunehmender Spannung U_1 steigt das Drehmoment M quadratisch an. Das Drehmoment ist direkt proportional zu U^2

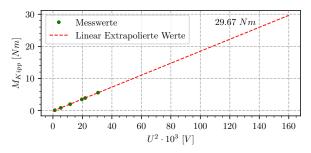

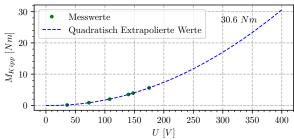


Abbildung 2: Kippmoment

 $(M \sim U^2)$ und darauf ergibt sich folgende Beziehnung:

$$M = konst. \cdot U$$

II. BESTIMMUNG DER ERSATZSCHALTBILDPARAMETER

A. Parameterbestimmung aufgrund der Kurzschlussmessung

Umrechnen der gemessenen Widerstandswerte auf die Bezugstemperatur $T=75^{\circ}\mathrm{C}$:

$$\begin{split} R_{175} &= R_{120} \frac{235^{\circ}\text{C} + 75^{\circ}\text{C}}{235^{\circ}\text{C} + 20^{\circ}\text{C}} \\ &= 2,32 \ \Omega \cdot \frac{235^{\circ}\text{C} + 75^{\circ}\text{C}}{235^{\circ}\text{C} + 20^{\circ}\text{C}} \\ &= 2,820 \ \Omega \end{split}$$

Berechnen des Läuferwiderstands mithilfe der Übersetzungsverhältnis:

$$R'_{2} = \ddot{u}^{2} \cdot R_{2} = 4, 7^{2} \cdot 216 \text{m}\Omega = 4,77\Omega$$

$$R'_{275} = R_{220} \frac{235^{\circ}\text{C} + 75^{\circ}\text{C}}{235^{\circ}\text{C} + 20^{\circ}\text{C}}$$

$$= 4,77 \Omega \cdot \frac{235^{\circ}\text{C} + 75^{\circ}\text{C}}{235^{\circ}\text{C} + 20^{\circ}\text{C}}$$

$$= 5,8 \Omega$$

Es gilt:

$$R_k = R_1 + R_2' = 2,820 \ \Omega + 5,8 \ \Omega = 8,62 \ \Omega$$
 (2)

Aus der Kurzschlussmessung in 4.2.1 wird der Kurzschlusswiderstand R_k mit:

$$R_k = \frac{U_k}{I_k} \cdot \cos \varphi_k \tag{3}$$

$I_1[A]$	$P_1[W]$	U[V]	G[g]	$M_{an}[Nm]$
4,2	392	113	464	1,82074

Tabelle III: Kurzschlussmessung 4.2.1

Mit den Werten aus der Tabelle III kann $cos\varphi_k$ berechnet werden:

$$cos\varphi_k = \frac{P_1}{\sqrt{3} \cdot I_1 \cdot U} \tag{4}$$

$$\cos \varphi_k = \frac{392W}{\sqrt{3} \cdot 4, 2A \cdot 113V} = 0,4769$$
 (5)

Da die Maschine im Stern geschaltet ist, ergibt sich für die Spannung U_k :

$$U_k = \frac{U}{\sqrt{3}} = \frac{113V}{\sqrt{3}} = 65,24V$$
 (6)

In der Formel 3 einsetzen:

$$R_k = \frac{65,24V}{4,2A} \cdot \cos(61,51^\circ) = \frac{7,409\Omega}{4,2A}$$
 (7)

Die Streureaktanzen $X_{1\sigma}$ und $X'_{2\sigma}$ werden mit:

$$X_{1\sigma} + X'_{2\sigma} = \frac{U_k}{I_k} \cdot \sin\varphi_k \tag{8}$$

Da $X_{1\sigma} = X'_{2\sigma}$ ist, ergibt sich:

$$X_{1\sigma} = X'_{2\sigma} = \frac{U_k}{I_k} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin\varphi_k$$
 (9)

$$= \frac{65,24\text{V}}{3,69\text{A}} \cdot \frac{1}{2} \cdot sin(61,51^{\circ})$$
 (10)

$$=6,826 \Omega \tag{11}$$

- 1) Vergleich zwischen ermittelter und gemessener Kurzschlusswiderstand: Die Werte der Widerstände liegen nah beieinander. Der kleine Differenz kann durch Messunsicherheiten begründet werden (Analoge Messgeräte).
- B. Parameterbestimmung aufgrund der Leerlaufmessung

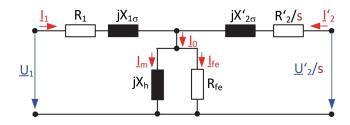


Abbildung 3: Vollständige Ersatzschaltbild

- 1) Vollständige Ersatzschaltbild [ESB]:
- III. TRENNUNG VON EISEN- UND REIBUNGSVERLUSTEN

$I_0[A]$	$P_0[W]$	$P_{Cu}[W]$	$P_{Fe+Reib} \\ [W]$	U[V]	n[min]
2,75	240	19,1400	220,8600	400	1493
1,70	140	11,8320	128,1680	300	1490
1,10	80	7,6560	72,3440	200	1485
0,58	44	4,0368	39,9632	100	1461

Tabelle IV: Trennung von Eisen und Reibungsverlusten

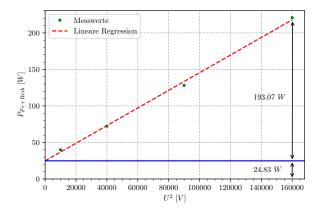


Abbildung 4: Trennung von Eisen- und Reibungsverlusten